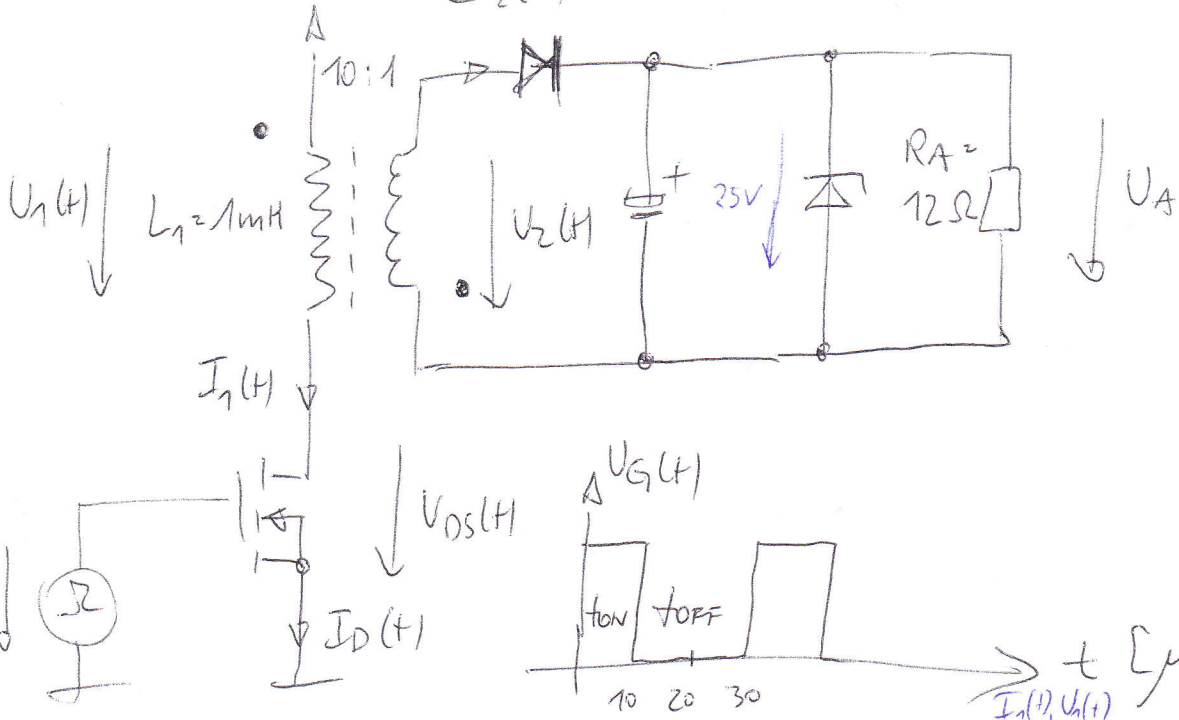


Geg.: Sperrwandler

$$U_B = 300V$$

$$I_2(t)$$

$$U_Z = 25V$$



ges.: P_E, P_A, P_{VZ}

$$U_1(t), I_1(t); U_{DS}(t), I_D(t); I_2(t), U_Z(t)$$

$$L \cdot \Delta I = U \cdot \Delta t$$

$$\Delta I = \frac{300 \cdot 10\mu s}{1mH} = 3A$$

$$P_E = U_E \cdot I_E \Rightarrow P_E = U_E \cdot \frac{\Delta I}{2}$$

$$P_E = U_E \cdot \Delta I \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = 150W$$

$$P_A = U_A \cdot I_A = \frac{U_A^2}{R_A}$$

$$U_A = 25V \Rightarrow P_{VZ}$$

$$P_A = P_E = 150W$$

$$U_A = \sqrt{P_A \cdot R_A} = \sqrt{150 \cdot 12} = 42.4V$$

$$I_A = \Delta I \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 10A$$

$$P_A = U_A \cdot I_A \Rightarrow U_A = 15V$$

$$P_{VZ} = P_A \text{ Ann.: } U_A = 25V \Rightarrow P_E = P_{VZ} + P_A$$

$$P_{VZ} = 98W$$

$$P_A = \frac{U_A^2}{R_A} = 52W$$

