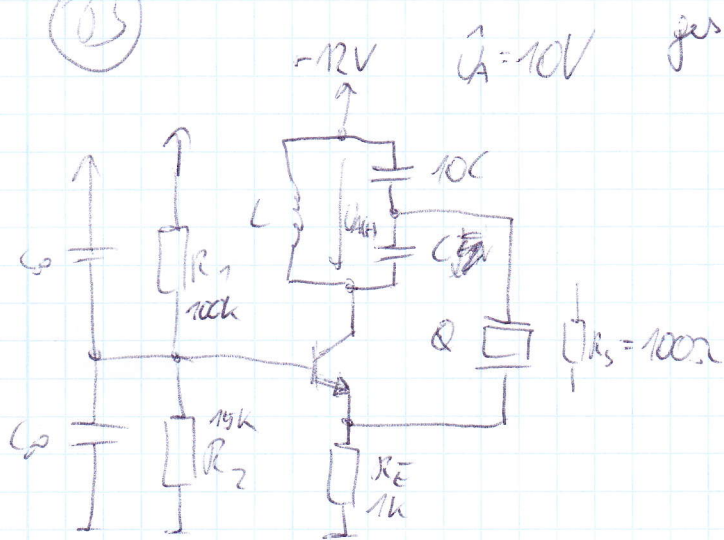




OH-Osellektronik

③



ges.:  $g =$   
HF-ESB  
 $P_{AQ}$


~~Wahlname~~

$$U_B = 12 \cdot \frac{15}{115} = 1,52V$$

$$U_E \approx 1V$$

$$I_C = I_E = \frac{U_E}{R_E} = 1mA$$

$$r_f = \frac{U_T}{I_C} = 26\Omega$$

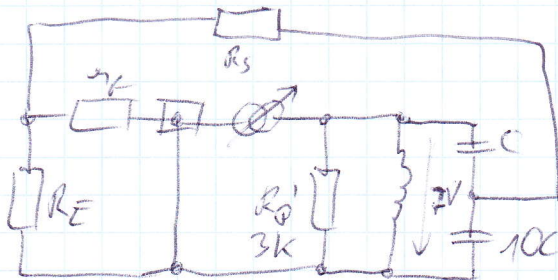

$$g = \frac{R_D' \parallel \ddot{u}^2 \cdot (R_S + r_f \parallel R_E)}{r_f} \cdot \frac{1}{\ddot{u}} = \frac{r_f \parallel R_E}{r_f \parallel R_E + R_S}$$

$$\ddot{u} = \frac{U_A}{U_E} = \frac{\frac{1}{j\omega 100} + \frac{1}{j\omega L}}{\frac{1}{j\omega L}} = \frac{10}{10} + \frac{10}{1} = \frac{11}{10} \approx 1,1$$

$$g \approx \frac{R_D' \parallel \ddot{u}^2 \cdot (R_S + r_f)}{\ddot{u} (r_f + R_S)} = \frac{1,05}{1,1} \approx 0,95$$

$$P_{Aq} = \frac{U^2}{R_S} = \frac{(1,1)^2}{100} = 0,121W$$

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}_A}{\sqrt{2}} = 7V \Rightarrow U_1 = 0,636V$$

$$U_{AQ} = 0,64 \cdot \frac{R_S}{R_S + R_E \parallel r_f} = 0,505V$$

$$P_{Aq} = \frac{U_{AQ}^2}{100\Omega} = 2,55mW$$