


W/H

Wdr

LAHELT



22.11.12

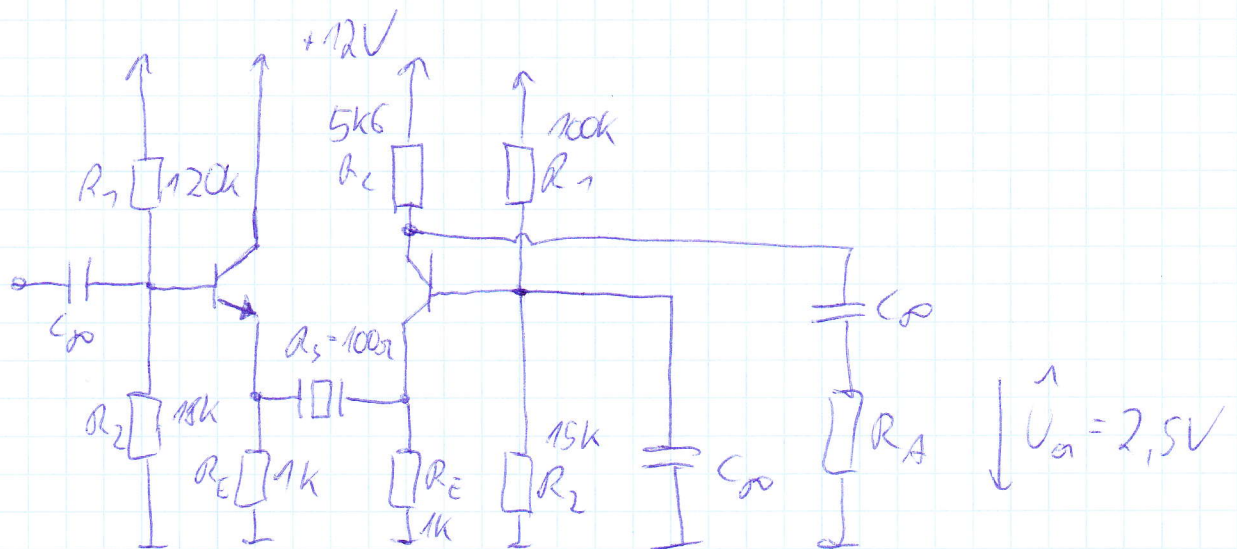

gesw 1.) AP u.  $v_u(f_m)$

$$v_u = \frac{R_c \parallel R_A}{R_s + r_{F1} + r_{F2}}$$

2.)  $R_A$  für  $v_u(f_m) = 20$

3.)  $P_Q$  bei  $f_m$

$$U_{B1} = 12 \cdot \frac{18}{120 + 18} = 1,57 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$U_{E1} \approx 1 \text{ V}$$

$$I_{C1} = I_{E1} = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ k}} = 1 \text{ mA} \Rightarrow r_{F1} = 26 \Omega$$

$$U_{B2} = 12 \cdot \frac{15}{115} = 1,57 \text{ V} \Rightarrow I_{C2} = 1 \text{ mA} \Rightarrow r_{F2} = 26 \Omega$$

$$v_u = \frac{R_c \parallel R_A}{R_s + 2 \cdot r_f} = \frac{5 \text{ k} \parallel R_A}{152} = 20 \quad \checkmark$$

$$\frac{5 \text{ k} \cdot R_A}{5 \text{ k} + R_A} = 3040 \Rightarrow 3040 \cdot 5 \text{ k} + 3040 R_A = 5000 R_A$$

$$2560 R_A = 3040 \cdot 5000 \Rightarrow R_A = 6,65 \text{ k} \rightarrow 6 \text{ k} \quad \checkmark$$

$$U_{Q, \text{eff}} = \hat{U}_e = \frac{2,5}{20} = 0,125 \text{ V} \Rightarrow U_{Q, \text{eff}} = \frac{\hat{U}_e}{\sqrt{2}} = 0,088 \text{ V}$$

$$U_Q = 0,088 \text{ V} \cdot \frac{100}{100 + 52} = 57,89 \text{ mV}$$

$$P_Q = \frac{U_Q^2}{R_s} = 33,5 \mu \text{ W} \quad \checkmark$$