## Formelsammlung elektrisches Feld:

Zusammenhang der elektrischen Größen: 
$$\underbrace{U \Leftrightarrow E \Leftrightarrow D \Leftrightarrow \Psi \Leftrightarrow Q}_{C.W} \Leftrightarrow I$$

Konstante:

Elementarladung (Ladung von einem Proton oder Elektron)  $e = 1.602191 * 10^{-19} C$ Elektrische Feldkonstante (Permittivität)  $\epsilon_0 \sim 8.8542 * 10^{-12} As/Vm = 8.8542 * 10^{-12} F/m$ 

Formeln: 
$$\Delta Q = C * \Delta U = I * \Delta t$$
,  $C = \frac{A_{eff} * \epsilon}{d} = \frac{n * A * \epsilon}{d}$ , Tipp: QCU Dreieck  $U = E * d$ ,  $D = \epsilon * E$ ,  $\Psi = D * A_{eff}$ ,  $A_{eff} = n * A$ ,  $\Psi = \sum Q$ ,  $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = C \frac{\Delta U}{\Delta t}$ ,  $\epsilon = \epsilon_0 * \epsilon_r$ 

mit Plattenkondensator n=1, Wickelkondensator n=2, Schichtkondensator n=n

$$\varphi = \Phi = E * d$$
,  $W = \frac{Q * U}{2} = F * s$ ,  $\frac{W}{V} = \frac{E * D}{2}$ ,  $F = E * Q = \frac{W}{d}$ 

Elektrische Feldgrößen und Einheiten

Spannung	U		V	Volt
elektrische Feld	Е		V/m	Volt pro Meter
Permittivität, Dielektrizitätskonstante	ε	Epsilon	As/Vm	Amperesekunde pro Voltmeter
Elektrische Feldkonstante	$\epsilon_0$	Epsilon Null	As/Vm	Amperesekunde pro Voltmeter
relative Permittivität	$\epsilon_{\rm r}$	Epsilon R	1	
elektrische Flussdichte	D		C/m <sup>2</sup> , As/m <sup>2</sup>	Coulomb pro Quadratmeter
elektrischer Fluss	Ψ	Psi	C, As	Coulomb, Amperesekunde
elektrische Ladung	Q		C, As	Coulomb, Amperesekunde
Strom	I		A	Ampere
Kapazität	С		F, As/V	Farad, Amperesekunde pro Volt
Energie	W		J=Ws=VAs	Joule, Wattsekunde, Voltamperesekunde
Energiedichte	W/V		J/m <sup>3</sup>	Joule pro Kubikmeter
Kraft	F		N	Newton
Potential	φ, Φ		V	Volt

Serienschaltung von Kondensatoren:

$$U_{ges} = \sum U = U_1 + U_2 + \dots$$
,  $Q_{ges} = Q_1 = Q_2 = \dots$ ,  $\frac{1}{C_{ges}} = \sum \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$ 

Parallelschaltung von Kondensatoren:

Parameteriantung von Kondensatoren:  

$$Q_{ges} = \sum Q = Q_1 + Q_2 + ..., U_{ges} = U_1 = U_2 = ..., C_{ges} = \sum C = C_1 + C_2 + ...$$

Energie im Kondensator: 
$$\Delta W = \frac{1}{2} \Delta U * I * \Delta t$$
,  $W = \frac{Q * U}{2} = \frac{C * U^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$ 

Energiedichte: 
$$\frac{W}{V} = \frac{D*E}{2} = \frac{\epsilon * E^2}{2} = \frac{D^2}{2*\epsilon}$$

Coulombsches Gesetz: 
$$F = \frac{Q_1 * Q_2}{\epsilon * 4 * a^2 * \pi}$$